

Circuitos Secuenciales - Sincronismo

# HDLs: Verilog



UNC

# Contenido

---

- Circuitos Secuenciales
  - Inferencia de Componentes
- Circuitos Síncronos vs. Circuitos Asíncronos

# Objetivos de la Clase

- Aprender a diseñar Circuitos Secuenciales en FPGA.
- Comprender una de las reglas básicas del diseño en FPGA: **Sincronismo**.


# Circuitos Secuenciales

# Circuitos Secuenciales

- Los circuitos secuenciales son aquellos que poseen memoria
- La memoria representa el estado interno del circuito
- A diferencia de un circuito combinatorio, en donde la salida es función únicamente de la entrada, la salida de un circuito secuencial es función de la entrada y el estado interno del circuito.
 
# Descripción Algorítmica

Todos estos bloques corren en paralelo, la diferencia es q en el always todo es de manera secuencial



# Descripción Algorítmica

```
module test
(
    input  wire i_a, input  wire i_b, input  wire i_clk,
    output reg o_1, output reg o_2
);
    reg tmp1; reg tmp2;

    always @(posedge i_clk)
    begin
        tmp1 <= tmp1 + 1b'1;
        o_1 <= i_a;
    end

    always @(posedge i_clk)
    begin
        tmp2 <= tmp2 + 1b'1;
        o_2 <= i_b;
    end
endmodule // end of Verilog code
```

hacemos sumas que las vamos asignando a o\_1 y o\_2 que son las que se van para afuera

# Descripción Algorítmica: Lista de Sensibilidad

```
always @(lista_de_sensibilidad)
```

todo lo que esta dentro de un always  
se ejecuta en un ciclo de reloj

```
begin [: nombre_bloque]
```

```
    /* sentencias  
       secuenciales*/
```

```
end
```





# Descripción Algorítmica: Lista de Sensibilidad

## ■ Eventos regulares

- Cambio de valor de una señal
- A la transición de uno a cero (posedge)
- A la transición cero a uno (negedge)
- Permite sintetizar lógica secuencial (sincronizada a un clock)
- **SOLO USAR POSEDGE O NEGEDGE EN SEÑALES DE CLOCK**

```
always @(posedge clk)
begin
    ...
end
```

se ejecuta cada vez que  
clk cambia  
de 0 a 1

```
always @(negedge clk)
begin
    ...
end
```

se ejecuta cada vez que  
clk cambia  
de 1 a 0

## ■ No se recomienda mezclar tipos de eventos en la lista sensitiva

```
always @(posedge a or b or c) //MAL!
```

usar solo algun flanco del reloj

# Inferencia de Componentes: Bloques Always

## Always usado para lógica combinacional

- La lista de sensibilidad debe ser tipo por nivel.
- Se sintetiza lógica combinacional si la lista de sensibilidad es equivalente a `@( * )`.

## Always usado para lógica secuencial

- Si la lista de sensibilidad es por flanco, **flip-flops** son generados.
- Si la lista de sensibilidad es por nivel, y hay ejecuciones del bloque en las que el valor de una variable no es explícitamente asignado, se genera un **latch** para dicha variable.

# Inferencia de Componentes: Flip-Flop


```
always@(posedge clk)
```

```
begin
```

```
  a<=b;  asigno en a lo que tengo en b luego de cada flanco de reloj
```


```
end
```

## Flip-Flops

 
 
# Inferencia de Componentes: Latch


```
always @(LE or D)  
  if(LE) Q <= D;
```



si LE no es 1 no se que voy a tener en la salida, no recomendable
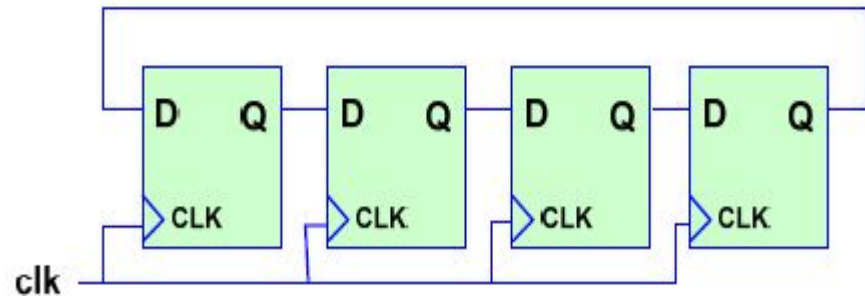
# Inferencia de Componentes: Registros de Desplazamiento

```
reg [3:0] Q;  
always@ (posedge clk)  
begin  
    Q <= Q << 1;  
    Q[0] <= Q[3];  
end;
```



# Circuitos Síncronos vs. Asíncronos

Flip-Flops - Latches

# Circuito Asíncrono

- La respuesta (salida) del circuito cambia al cambiar sus entradas

- `always @ (a, b, c)`

- `begin`

- `salida = (a & b) | c;`


- `end`

el assign lo usamos solamente para concatenar datos o para condiciones simples, sino always

esto es lo mismo que hacer un assign pero lo podemos ver de una forma mas ordenada, y cuando tenemos mas variables se ve esto mas claramente

Además, el always me deja utilizar if else, case, etc

# Circuito Asíncrono

 




# Circuito Síncrono

- La respuesta (salida) del circuito cambia al cambiar sus entradas y cumplir con una condición de reloj
- `always @ (posedge clock)`
- `begin`
  - `salida = (a & b) | c;`
- `end`



# Circuito Síncrono

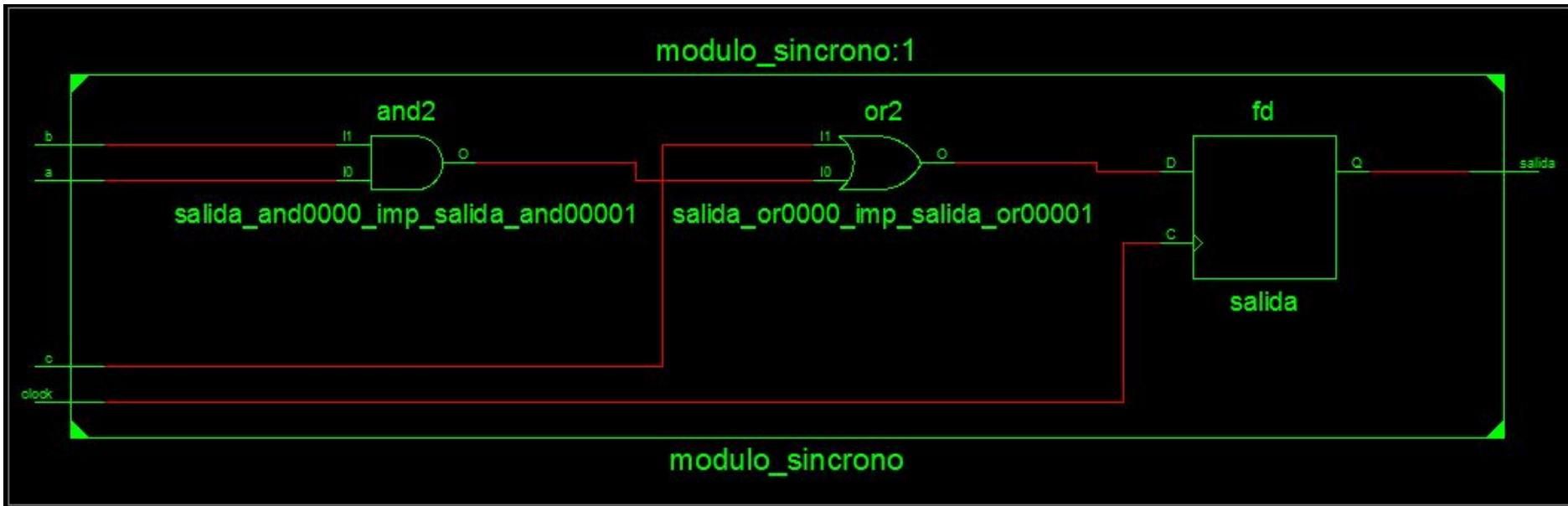

# Flip-Flop D

- Dispositivo secuencial que responde a flanco
- `always @ (posedge clock)`
- `begin`
  - `salida <= entrada;`
- `end`

# Flip-Flop D

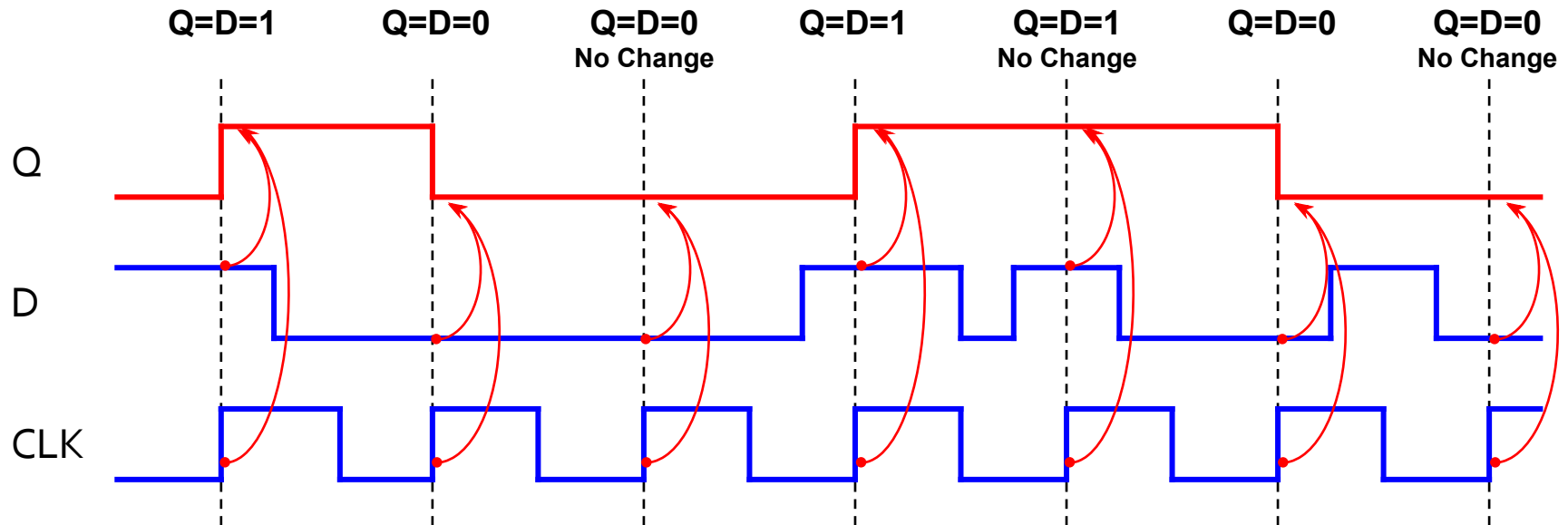 


# Latch D

- Dispositivo secuencial que responde a nivel
- `always @ (enable, entrada)`
- `begin`
  - `if(enable == 1)`
    - `salida = entrada;`
- `end`
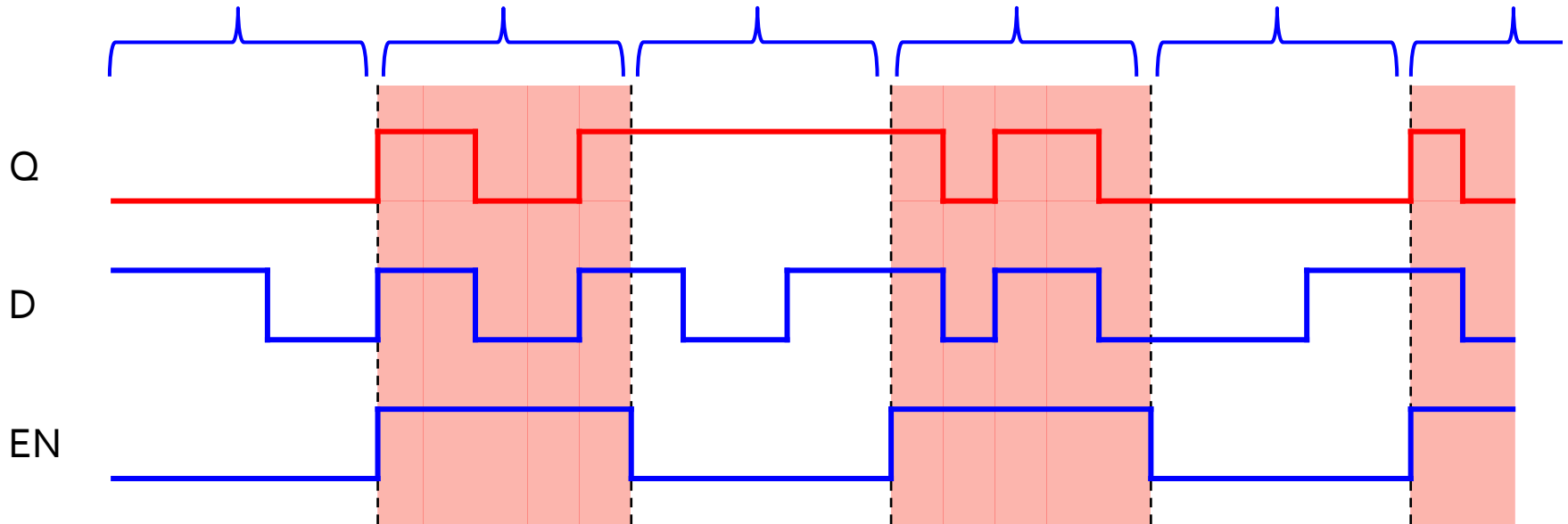
# Latch D



“Latched”      “Transparent”      “Latched”      “Transparent”      “Latched”      “Transparent”  
Q=0            Q=D            Q=1            Q=D            Q=0            Q=D



# Circuitos Secuenciales:

## Sistema Sincrónico

- La *Metodología de Diseño Sincrónico* es la técnica de diseño más utilizada para crear circuitos secuenciales:
  - Todos los elementos de memoria se sincronizan con una señal de reloj global;
  - Los datos se muestrean y guardan en el flanco positivo o negativo de la señal de reloj.
- Esta técnica permite separar los elementos de memoria del circuito simplificando el proceso de desarrollo.
- Este es el principio más importante para desarrollar un sistema digital complejo.

# Sincronismo de Entradas

Entradas Asíncronas, Circuito Síncrono



# Sincronizar Entradas

```
■ always @ (posedge clock)
■ begin
    ■ if (boton == 1)
        ■ salida <= entrada;
■ end
```

flip flop pero con una condición

# Testbench Secuencial

```
module test_MUX2TO1; // No tiene puertos
    //DUT I/Os
    reg A, B, SEL, CLK;
    wire F;
    // DUT instantiation instancio el bloque
    DUT my_mux(.A(A), .B(B), .SEL(SEL), .F(F));
    //Stimulus
    initial begin
        A = 0; B = 1; SEL = 0; CLK = 0;
        #20 SEL = 1;
    end

    always begin
        #(PERIOD/2) CLK = ~CLK;
    end
endmodule
```

En este caso el CLK no influye en mi módulo porque no esta como entrada

# Ejercicio

- Sincronizar entradas y salidas del ejercicio combinacional de la clase anterior. Realizar Testbench

